

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **cinq** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION


Certains multimètres sont équipés d'une fonction capacimètre permettant de mesurer la valeur de la capacité de condensateurs sur une gamme allant de 2 nF jusqu'à 20 μ F.

Mais il est également possible de déterminer la valeur de la capacité d'un condensateur par d'autres méthodes.

Le but de cette épreuve est d'utiliser un microcontrôleur pour déterminer la capacité d'un condensateur.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

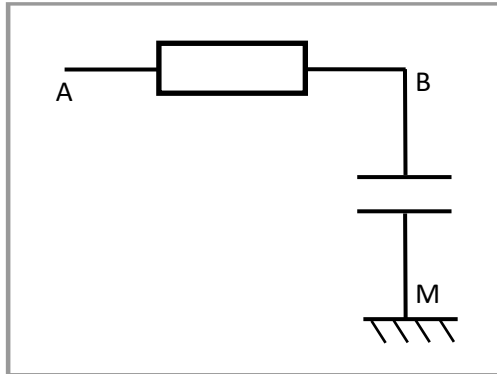Montage et branchements permettant d'étudier la charge ou la décharge d'un condensateur dans un circuit RC à l'aide d'un microcontrôleur



Branchements à la carte microcontrôleur

- La sortie numérique **7** de la carte microcontrôleur doit être reliée au point A du circuit.
- Une des bornes **GND** du microcontrôleur doit être reliée au point M du circuit.
- Le point B du circuit doit être relié à une l'entrée Analogique **A0** du microcontrôleur.

Extrait du programme initial pour un microcontrôleur Arduino®


Le programme sera modifié par le candidat par la suite.

```
1 // définition des différentes grandeurs
2 unsigned long duree;
3 unsigned long origine_temps;
4 int tension;
5
6 void setup() {
7   pinMode(7, OUTPUT); // alimentation branchée sur l'entrée 7
8   Serial.begin(9600);
9   // dans un premier temps, on s'assure que le condensateur est complètement déchargé
10  Serial.println("Préparation du condensateur");
11  digitalWrite(7, LOW); // alimentation à 0V
12  delay(5000); // delai au cours duquel l'alimentation est maintenue à 0V, on prend ici 5000 ms
13
14  // dans un deuxième temps, charge du condensateur
15  Serial.println("Charge de condensateur");
16  digitalWrite(7, HIGH); // alimentation à 5V
17  origine_temps = millis(); // définition de l'origine des temps à l'aide de la fonction
18                          // millis() qui renvoie la date en ms de l'horloge interne d'Arduino
19                          // prise à partir de sa mise sous tension
20  while(analogRead(A0) < 1023) {
21  }
22  //affichage de la durée mesurée
23  duree = millis() - origine_temps;
24  Serial.print("durée mesurée : ");
25  Serial.print(duree);
26  Serial.println(" ms");
27 }
28
29 void loop() {
30 }
31
```

Le microcontrôleur Arduino®

Le microcontrôleur Arduino® code sur 10 bits, ce qui signifie qu'il dispose de 1024 possibilités de codage de la tension u . Ainsi, pour une tension de 5 V, le code est de 1023. Une tension de x volts est codée par la valeur arrondie de $(\frac{x}{5} \times 1023)$.

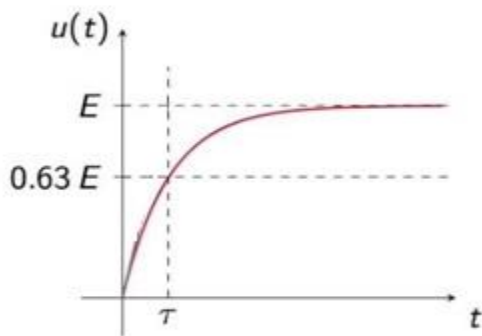Charge d'un condensateur et temps caractéristique τ



La tension électrique aux bornes d'un condensateur lors de sa charge s'exprime selon la relation :

$$u(t) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Méthode pour déterminer τ :

$$\text{quand } t = \tau, \quad u(t) = 0,63 \cdot E$$

On considère que la charge (ou la décharge) du condensateur est totale au bout d'une durée égale à $5 \cdot \tau$.

Le temps caractéristique τ dépend de la valeur de la résistance du conducteur ohmique et de celle de la capacité du condensateur selon la relation : $\tau = R \cdot C$

- R la résistance en Ohm (Ω)
- C la capacité en Farad (F)
- τ le temps caractéristique en s

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Étude du programme (20 minutes conseillées)

Le temps indiqué à la ligne **12** du programme a été choisi dans un premier temps. En utilisant les informations fournies, expliquer pourquoi il devrait être modifié si la capacité du condensateur était augmentée.

Le temps indiqué ligne 12 est le temps de décharge du condensateur. Or le temps de décharge correspond à $5\tau = 5RC$. Or si la capacité du condensateur était modifiée, le temps de décharge le serait également. Ainsi, on doit modifier le temps indiqué à la ligne 12 si la capacité du condensateur était modifiée.

En utilisant les informations fournies, proposer une modification de la ligne **20** du programme initial afin que la valeur de la durée affichée à la fin du programme soit celle du temps caractéristique τ .

La valeur correspondant à une charge totale (5V) correspond à 1023 bits (ligne 16). Le temps caractéristique τ est atteint pour 63% de la tension de la charge totale (5V) soit pour $\frac{63}{100} \times 1023 = 644$ bits. On modifie la ligne 20 en changeant 1023 par 644.

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter vos réponses ou en cas de difficulté	

2. Mesure de la capacité d'un condensateur (30 minutes conseillées)

2.1. Méthode 1

À l'aide du multimètre utilisé en ohmmètre mesurer la valeur de la résistance R_1 : $R_1 = \dots$ Valeur expérimentale

CAPACIMÉTRIE
(Version avec microcontrôleur Arduino)
CORRECTION © <https://www.vecteurbac.fr/>

Session
2024

Mettre en œuvre le montage et les branchements proposés en utilisant le condensateur de capacité C_1 et le conducteur ohmique de résistance R_1 .

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter votre montage expérimental ou en cas de difficulté	

Procéder à la modification de la ligne **20** proposée précédemment.

A faire expérimentalement.

Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.

A faire expérimentalement.

Noter la valeur obtenue pour le temps caractéristique τ_1 : $\tau_1 = \dots\dots$ **Valeur expérimentale.**

En déduire la valeur de la capacité du condensateur (notée $C_{1,1}$) évaluée par la méthode 1 :

$$C_{1,1} = \dots \frac{\tau}{R} = \frac{\text{Valeur expérimentale}}{\text{Valeur expérimentale}} \dots$$

2.2. Méthode 2

Reprendre le montage précédent et remplacer le conducteur ohmique de résistance R_1 par le conducteur ohmique de résistance R_2 et suivre le même protocole pour mesurer le temps caractéristique τ_2 .

Procéder de la même manière pour les conducteurs ohmiques R_3 , R_4 et R_5 et reporter les résultats dans le tableau ci-dessous :

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
Résistance (en Ω)	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale
Temps τ (en s)	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale	Valeur expérimentale

À l'aide du tableur-grapheur, tracer la courbe $\tau = f(R)$.

Utiliser cette courbe pour déterminer la valeur de la capacité du condensateur (notée $C_{1,2}$) évaluée par la méthode 2.
Expliquer la démarche suivie.

$\tau = RC$. La courbe $\tau = f(R)$ est une droite passant par l'origine de coefficient directeur C .

Noter la valeur obtenue : $C_{1,2} = \dots$ **Valeur expérimentale celle du coefficient directeur de la courbe**

APPEL n°3		
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté	

3. Exploitation des résultats (10 minutes conseillées)

Enlever le condensateur du montage et mesurer sa capacité C_1 à l'aide du multimètre en fonction capacimètre.

Noter la valeur obtenue : $C_1 = \dots$ **Valeur expérimentale** ...

CAPACIMÉTRIE
(Version avec microcontrôleur Arduino)

Session

2024

CORRECTION © <https://www.vecteurbac.fr/>

Quelle valeur expérimentale ($C_{1,1}$ ou $C_{1,2}$), et donc quelle méthode, semble la plus précise ? Justifier.

$C_{1,2}$ semble plus précise car elle provient d'une série de mesure et elle est plus proche de la valeur indiquée par le capacimètre.

On souhaite procéder de la même manière avec le condensateur dont la capacité C_2 est de l'ordre de $10\text{ }\mu\text{F}$. Comment doit-on choisir la résistance si on souhaite utiliser le même programme ?

On fait le rapport entre la capacité de notre expérience et C_2 qui est de l'ordre de $10\text{ }\mu\text{F}$. On utilisera une résistance avec un rapport inverse pour que le temps caractéristique τ soit identique.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.