

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

**Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales**

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **cinq** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION



Une photorésistance est un capteur dont la résistance dépend de l'éclairement. Ce comportement est exploité dans de nombreux dispositifs où il est utile de traduire les variations de luminosité d'une source lumineuse en un signal électrique.


Ces variations peuvent par exemple être détectées par des dispositifs constitués d'une photorésistance et d'un condensateur. Ainsi, il est possible de faire varier le temps de charge d'un condensateur en fonction de la lumière reçue par la photorésistance.

Le but de cette épreuve est d'étudier le comportement d'une photorésistance et de l'exploiter pour le fonctionnement d'une alarme.


INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Photorésistance

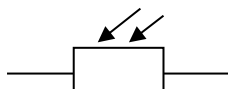Une photorésistance est un capteur dont la résistance varie en fonction de l'éclairement qu'elle reçoit de la part d'une source de lumière. Son symbole électrique est le suivant :



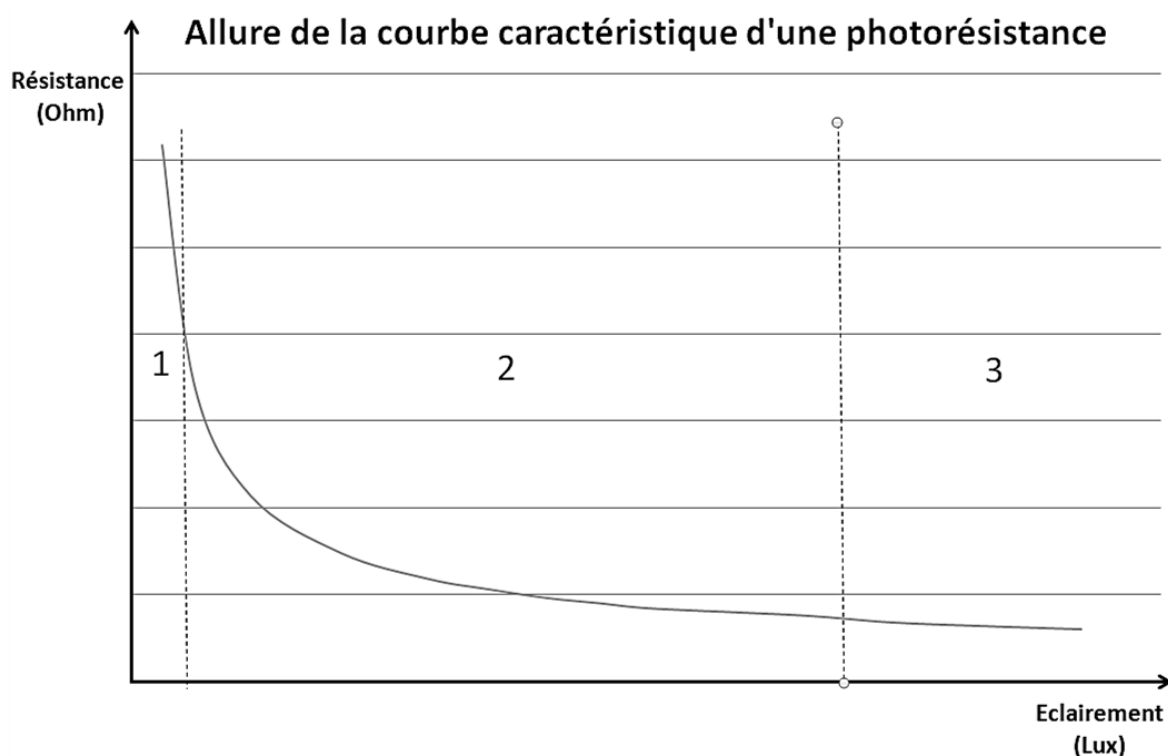La courbe caractéristique ci-dessous est obtenue en mesurant la résistance d'une photorésistance en fonction de l'éclairement qu'elle reçoit.



En associant cette variation d'éclairement à différentes luminosités, trois zones peuvent être définies :

- zone 1 : éclairement « faible » (obscurité ou nuit)
- zone 2 : éclairement « modéré » (très nuageux à clair)
- zone 3 : éclairement « fort » (par exemple plein soleil)

Temps caractéristique d'un dipôle RC

Pour un dipôle RC, constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C , le temps caractéristique de charge du condensateur est noté τ .

Lors de la charge d'un condensateur par un générateur de tension constante E , la valeur de la tension u_C à ses bornes peut être déterminée à chaque instant à l'aide de l'expression : $u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-t/\tau})$

À la date $t = 0$, la charge du condensateur débute, la tension à ses bornes vaut $u_C(0) = 0$.

À la date $t = \tau$, la tension à ses bornes vaut $u_C(\tau) = 0,63 \times E$. Le condensateur est donc chargé à 63 %.

Dans le cadre de cette situation d'évaluation, on considère que la charge du condensateur est totale au bout d'une durée de $5 \cdot \tau$. La tension aux bornes du condensateur vaut alors E .

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Comportement d'une photorésistance (20 minutes conseillées)

- 1.1. À l'aide du matériel et des informations mis à disposition, proposer un protocole expérimental permettant de vérifier le comportement de la photorésistance lorsque celle-ci reçoit des éclairagements variés. Dans ce protocole, un ohmmètre devra être utilisé. Ses bornes devront être indiquées.

Protocole expérimental permettant de vérifier le comportement de la photorésistance lorsque celle-ci reçoit des éclairagements variés :

On mesure la valeur de la résistance de la photorésistance (avec un multimètre utilisé en mode ohmmètre, sur un calibre adapté en branchant sur les bornes (Ω) et com) pour différents éclairagements.

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	

- 1.2. Mettre en œuvre le protocole proposé et compléter le tableau ci-dessous en y indiquant :

- le nom de la grandeur mesurée et son unité ;
- les résultats des mesures effectuées pour les trois situations d'éclairage proposées.

	Nom de la grandeur mesurée	Mesure de la grandeur et unité
« Faible »	La résistance	Valeur expérimentale en Ohm
« Modéré »		Valeur expérimentale en Ohm
« Fort »		Valeur expérimentale en Ohm

Confronter les observations aux informations mises à disposition pour conclure quant aux propriétés d'une photorésistance.

Expérimentalement, on remarque que pour des éclairagements variés, la valeur de la résistance de la photorésistance varie.


Lorsque l'éclairage augmente, la valeur de la résistance de la photorésistance diminue.

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter la mise en œuvre du protocole et les résultats des mesures effectuées ou en cas de difficulté	

2. Dispositif constitué d'un condensateur et d'une photorésistance (40 minutes conseillées)

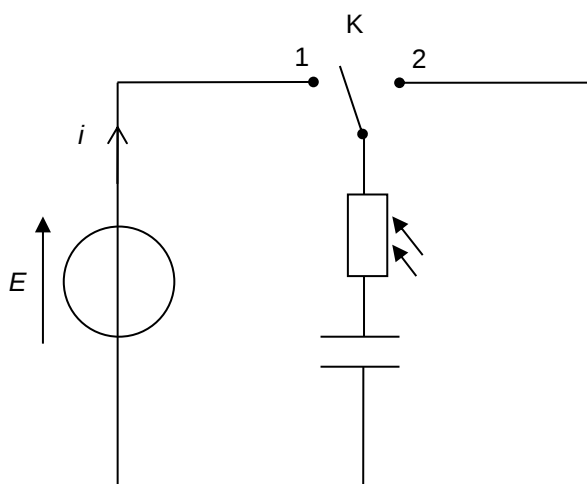2.1. Le montage du circuit électrique représenté ci-dessous est constitué :

- d'un générateur idéal de tension, de force électromotrice $E = \boxed{\text{.....}}$ V.
- d'un interrupteur K.
- d'une photorésistance de résistance R variable.
- d'un condensateur de capacité $C = \boxed{\text{.....}}$ F.



- Indiquer dans quelle position (1 ou 2) l'interrupteur K doit être basculé pour **charger** le condensateur à travers la photorésistance : ... **Position 1**
- Indiquer dans quelle position (1 ou 2) l'interrupteur K doit être basculé pour **décharger** le condensateur à travers la photorésistance : ... **Position 2**

On souhaite relever les valeurs de la tension u_C au cours du temps à l'aide d'un système d'acquisition.

Représenter sur le schéma ci-dessus les branchements de l'interface d'acquisition, nécessaires pour visualiser une charge du condensateur.

2.2. À l'aide du matériel mis à disposition, mettre en œuvre le circuit électrique schématisé ci-dessus.

A faire expérimentalement.

Ajuster les paramètres du logiciel d'acquisition afin de procéder à l'acquisition de 2000 points pendant une durée totale d'acquisition de 5 minutes. **A faire expérimentalement.**

APPEL n°3		
	Appeler le professeur pour lui présenter le montage réalisé ou en cas de difficulté	

Pour trois éclairagements différents successifs, procéder à l'acquisition de la tension aux bornes du condensateur au cours d'un cycle de charge puis décharge. L'acquisition en continu, de l'ordre 5 minutes, doit permettre de visualiser les 3 cycles charge-décharge sur un même écran.

APPEL n°4		
	Appeler le professeur pour lui présenter la mise en œuvre du protocole et les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté	

2.3. On souhaite déterminer la valeur du temps caractéristique τ pour les trois cas d'éclairément étudiés.

À l'aide des fonctionnalités du logiciel et des trois courbes de charge obtenues, déterminer le temps caractéristique de charge τ du condensateur pour chaque éclairément.

En déduire les temps de charge totale 5τ .

Expliquer la méthode choisie et inscrire ces valeurs dans le tableau ci-dessous.

τ peut être déterminée graphiquement par deux méthodes :

- ✓ $U_C(\tau_{\text{charge}}) = 0,63E$
- ✓ On trace la tangente à la courbe à $t=0$ et on regarde l'abscisse du point d'intersection entre cette tangente et l'asymptote $U_C = E$

Éclairément	Temps caractéristique de charge τ	Temps de charge 5τ
« Faible »	Valeur expérimentale	On multiplie le temps de charge trouvé par 5
« Modéré »	Valeur expérimentale	On multiplie le temps de charge trouvé par 5
« Fort »	Valeur expérimentale	On multiplie le temps de charge trouvé par 5

2.4. Conclure quant à l'influence de l'éclairément sur le temps de charge totale du condensateur.

Expérimentalement, quand l'éclairément augmente, la valeur de la résistance de la photorésistance diminue et donc $\tau = RC$ diminue également.

Ainsi, quand l'éclairément augmente le temps de charge totale du condensateur diminue.

2.5. On considère un dispositif pour lequel une alarme se déclenche si le condensateur se charge totalement en moins de 30 s.

Indiquer si la luminosité ambiante de la pièce peut déclencher l'alarme.

Il faut faire l'expérience et deux cas se présentent :

- Si $5\tau < 30$ s l'alarme se déclenche
- Si $5\tau > 30$ s l'alarme ne se déclenche pas.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.