

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :	Prénom :
Centre d'examen :	n° d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

De nombreux appareils électriques ont besoin d'être régulièrement rechargés. L'utilisateur est souvent averti de la fin de la charge par un témoin lumineux.

Sur certains chargeurs, la DEL (Diode Électro-Luminescente) rouge reste allumée pendant la charge de la batterie et s'éteint quand la batterie est chargée (voir photo ci-dessous).




Le but de cette épreuve est d'étudier un montage comportant une DEL qui pourrait servir de témoin de charge d'un condensateur.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Schéma du circuit permettant d'étudier la réponse d'un dipôle RC lors de la charge

Composants utilisés :

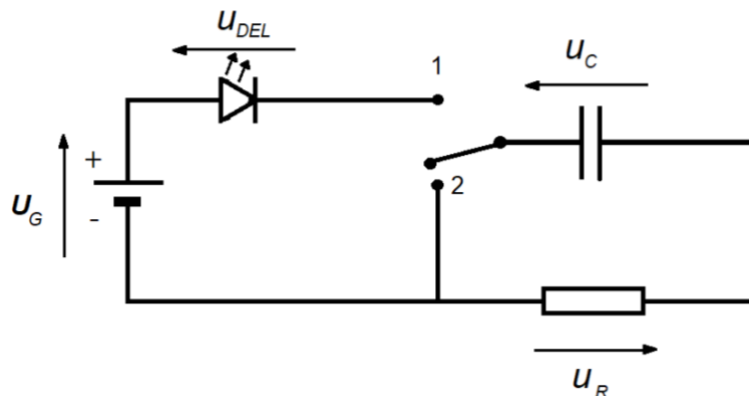- Pile de 9 V
- Conducteur ohmique de résistance 1,0 kΩ
- Condensateur de capacité 2200 μF (ou association de condensateurs de capacité équivalente)
- DEL rouge




Caractéristique $i = f(u_{DEL})$ d'une DEL

Pour une DEL rouge standard, la tension de seuil est habituellement de l'ordre de 1,6 V.

Cette tension de seuil correspond à la tension électrique minimale aux bornes de la DEL pour qu'elle puisse s'allumer correctement.

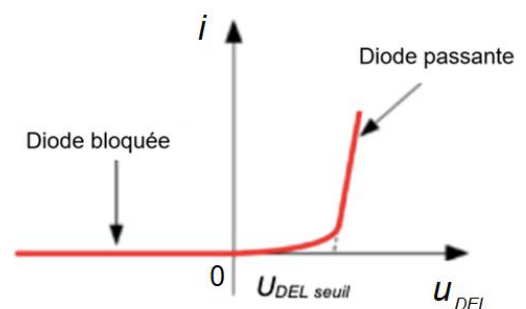En dessous de cette tension on considèrera que la DEL est « bloquée » et qu'aucun courant ne peut la traverser.



Constante de temps du dipôle RC

La constante de temps τ du dipôle RC est la durée nécessaire pour que la tension aux bornes du condensateur atteigne 63% de la tension maximale, au cours de la charge.

Le régime stationnaire est obtenu pour une tension aux bornes du condensateur égale à 99% de la tension maximale. L'intensité dans le circuit est alors quasi nulle et le condensateur est considéré comme chargé. On considère que le régime stationnaire est atteint à partir d'une durée égale à 5τ .

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Étude du dispositif (30 minutes conseillées)

1.1. À l'aide du multimètre, mesurer la tension à vide U_G aux bornes de la pile et la noter ci-dessous.

$U_G = \dots$ Valeur expérimentale

1.2. Dans le schéma du circuit permettant d'étudier la réponse d'un dipôle RC lors de la charge, associer chacune des positions 1 et 2 de l'interrupteur à la charge ou à la décharge du condensateur.

Position 1 : charge du condensateur

Position 2 : décharge du condensateur

- 1.3. Mettre en œuvre le montage du circuit permettant d'étudier la réponse d'un dipôle RC lors de la charge, l'interrupteur étant initialement positionné en position 2. **A faire expérimentalement.**

APPEL n°1		
	Appeler le professeur pour lui présenter le montage ou en cas de difficulté	

Basculer l'interrupteur en position 1 et simultanément, déclencher le chronomètre pour mesurer la durée d'allumage $\Delta t_{allumage}$ de la DEL.

$$\Delta t_{allumage} = \dots \text{ Valeur expérimentale}$$

2. Étude de la tension aux bornes du condensateur (20 minutes conseillées)

- 2.1. Brancher une voie de l'interface d'acquisition aux bornes du condensateur pour mesurer la tension u_C en fonction du temps t sur une durée égale à 20 s et pour un nombre de points égal à 4000. **A faire expérimentalement.**

APPEL n°2		
	Appeler le professeur pour lui présenter le montage ou en cas de difficulté	

Enregistrer l'évolution de la tension $u_C(t)$ lors de la charge du condensateur.

En exploitant la courbe obtenue et les informations mises à disposition, mesurer :

- la tension maximale $U_{C,max}$ aux bornes du condensateur : $U_{C,max} = \dots$ **A faire expérimentalement.**
- la constante de temps τ du dipôle RC : $\tau = RC = 1,0 \times 10^3 \times 2200 \times 10^{-6} = 2,2 \text{ s}$

APPEL facultatif		
	Appeler le professeur en cas de difficulté	

- 2.2. Comparer la durée d'allumage de la DEL $\Delta t_{allumage}$ déterminée à la question 1.3. et la durée nécessaire pour atteindre le régime stationnaire. Conclure quant au rôle de la DEL dans ce circuit.

Faire le rapport : $\frac{\Delta t_{allumage}}{\tau}$ et en conclure $\Delta t_{allumage} = N \times \tau$.

Si $\Delta t_{allumage} = 5 \times \tau$: la tension aux bornes du condensateur égale à 99% de la tension maximale.

3. Étude de l'influence de la DEL (10 minutes conseillées)

3.1. Influence de la DEL sur la durée de la charge

En l'absence de DEL dans le circuit, la constante de temps s'exprime par la relation $\tau = R \times C$. Préciser si la présence de la DEL modifie la valeur de la constante de temps du circuit. Justifier.

Vérifier expérimentalement si $U_{Cmax}=U_G$.

- si $U_{Cmax}=U_G$: la présence de la DEL ne modifie pas la tension maximale aux bornes du condensateur.
- si $U_{Cmax}<U_G$: la présence de la DEL modifie la tension maximale aux bornes du condensateur.

3.2. Influence de la DEL sur la tension de charge

En l'absence de DEL dans le circuit, la charge du condensateur est telle que $U_{C,max} = U_G$.

En présence de DEL dans le circuit, $U_{C,max} < U_G$.

Calculer la différence $U_G - U_{C,max}$ et la comparer à la tension de seuil de la DEL. Commenter le résultat.

$U_G - U_{C,max}$ = Valeur expérimentale

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.